

บทที่ 5


ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า

1แอมแปร์ / 1ฟลักซ์ = 1แอมแปร์

$$q \rightarrow \frac{dq}{dt} = I$$

$$\vec{F} = q\vec{E} + q(\vec{v} \times \vec{B})$$

กฎของฟาราเดย์ (Faraday's Law)

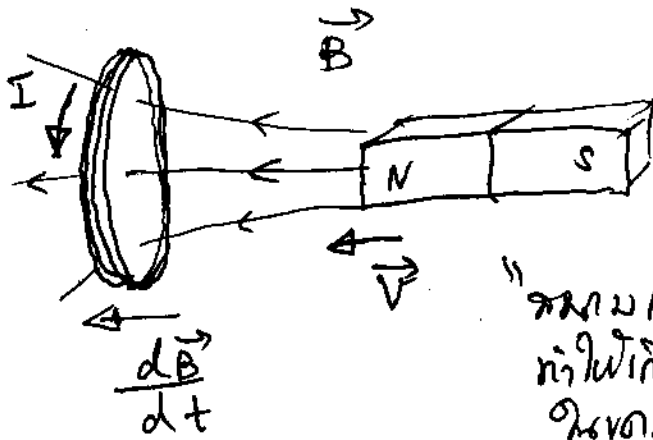

"ความเข้มสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลง
ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
ในขดลวด"

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

"Faraday - Lenz's Law"
กฎของฟาราเดย์ - เอนซ์

Induced e.m.f.
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
[V]

Magnetic Flux [Wb]
ฟลักซ์แม่เหล็ก

$$[V] \equiv \left[\frac{Wb}{s} \right]$$



"แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ เกิดขึ้นที่ตำแหน่งที่การเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็ก"

ฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux)

$$\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A}$$

$$d\Phi_E = \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$$\vec{A} = A \hat{n}$$

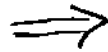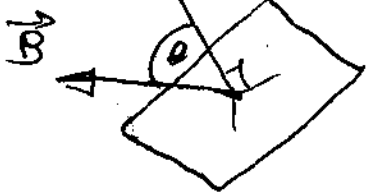

$$\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

$$\Phi_B = BA \cos \theta$$

Weber
[Wb]


[Wb]

[m²]

$$\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA \cos \theta$$

$$-BA \leq \Phi_B \leq +BA$$

E0

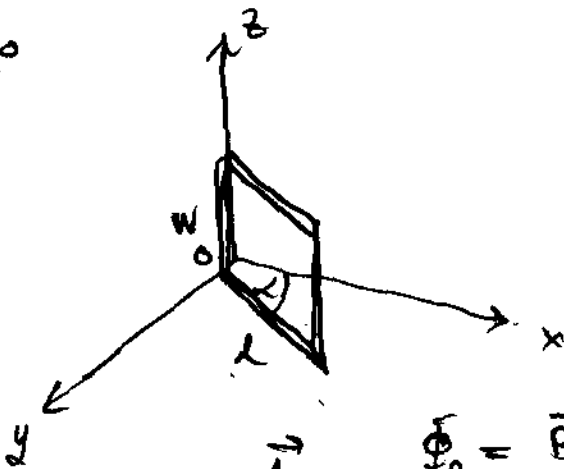

$$\vec{B} = 2 \text{ [T]} \hat{z}$$

$$\alpha = 30^\circ$$

$$w = 40 \text{ [cm]}$$

$$l = 50 \text{ [cm]}$$


$$\Phi_B = ?$$

$$\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA \cos \theta$$

$$\alpha + \theta = 90^\circ$$

$$\theta = 90^\circ - \alpha = 60^\circ$$

$$\cos \theta = \frac{1}{2}$$

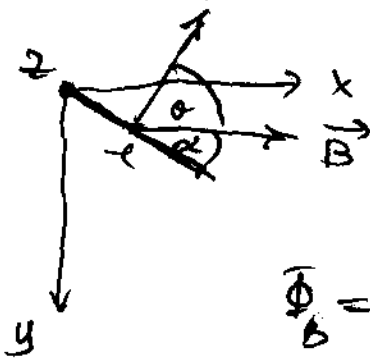

$$\Phi_B = (2)(0.4)(0.5)\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$= (2)(0.2)\left(\frac{1}{2}\right) =$$

$$\boxed{0.2 \text{ [Wb]}}$$

$$\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA \cos \theta$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

→ พจน์ที่เปลี่ยนแปลงได้ B, A, θ

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt} = - \frac{d(BA \cos \theta)}{dt}$$


$$\mathcal{E} = -A \cos \theta \frac{dB}{dt} - B \cos \theta \frac{dA}{dt} + BA \sin \theta \frac{d\theta}{dt}$$

อัตราเร็วที่เปลี่ยนแปลง
ของสนามแม่เหล็ก

ขนาดพื้นที่
ที่เปลี่ยนแปลง

พจน์
ที่เปลี่ยน

มุม

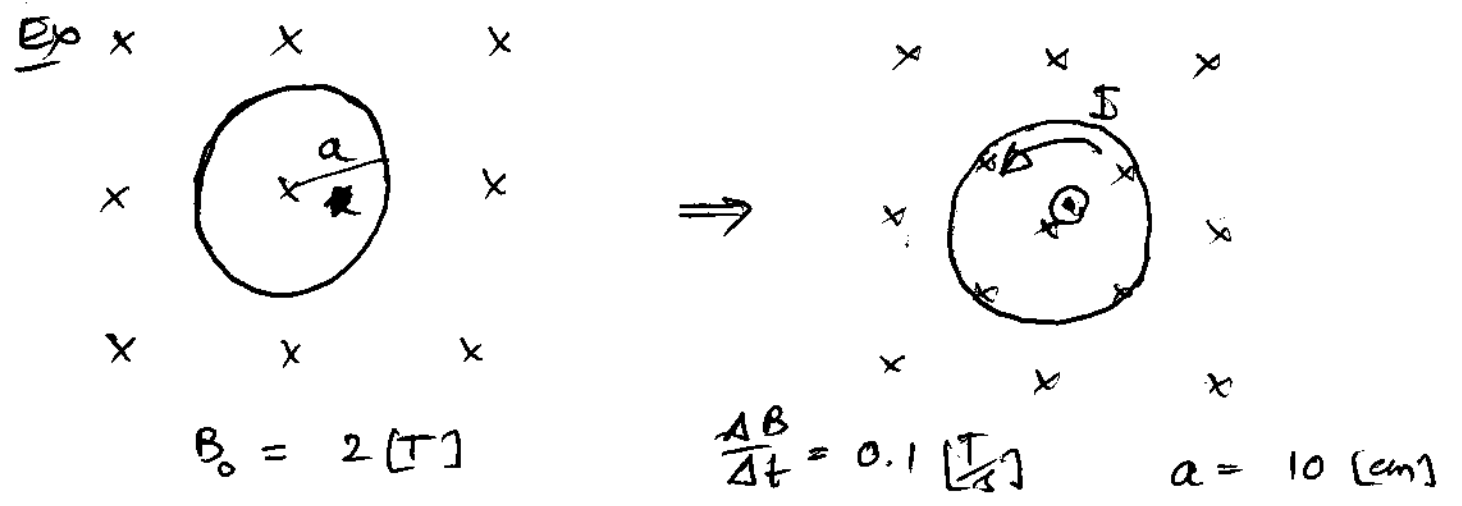

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt} = - \frac{d(BA \cos \theta)}{dt} = -A \cos \theta \frac{dB}{dt}$$

$$\Phi_B = B_0 A = (2)(\pi)(0.1)^2 \approx \boxed{0.063 \text{ [Wb]}}$$


$$\mathcal{E} = -(0.0314)(1)(0.1) = -0.00314 \text{ [V]}; |\mathcal{E}| = \boxed{3.14 \text{ [mV]}}$$

I ในวงแหวนเพิ่มขึ้น


$$|I| = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{3.14 \text{ [mV]}}{1 \text{ [\Omega]}} = \boxed{3.14 \text{ [mA]}}$$

Ex


$t = 0$

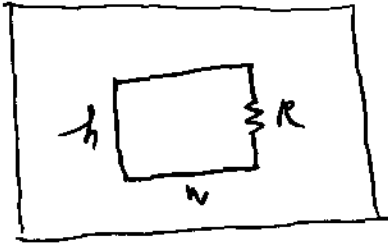

$t = 2 - 4$ [s]

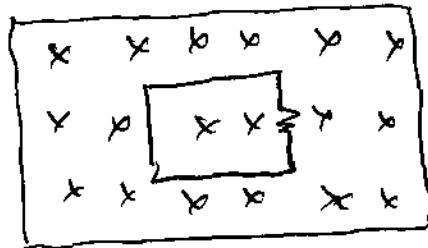


$t = 6$ [s]

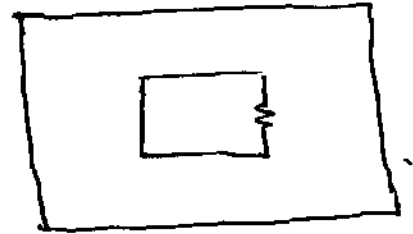

$w = 1.5$ [m]
 $h = 0.6$ [m]
 $R = 150$ [Ω]

B [T]

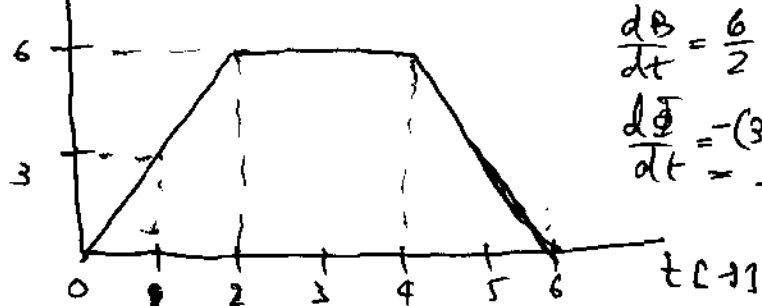

$t = 0 - 2$ [s]

$$\frac{dB}{dt} = \frac{6}{2} = 3 \text{ [T/s]}$$


$$\frac{d\Phi}{dt} = -(3)(1.5)(0.6) = -2.7 \text{ [V]}$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$= -\frac{d}{dt}(BA \cos \theta)$$

$$\mathcal{E} = -A \frac{dB}{dt}$$

$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$ [V]

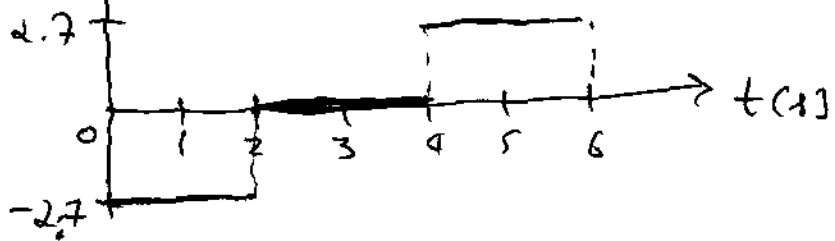


$$I = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

$$= \frac{2.7}{150} = 18 \text{ [mA]}$$


$t = 0 - 2$ [s]



$t = 4 - 6$ [s]

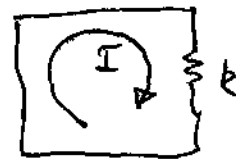

Ex

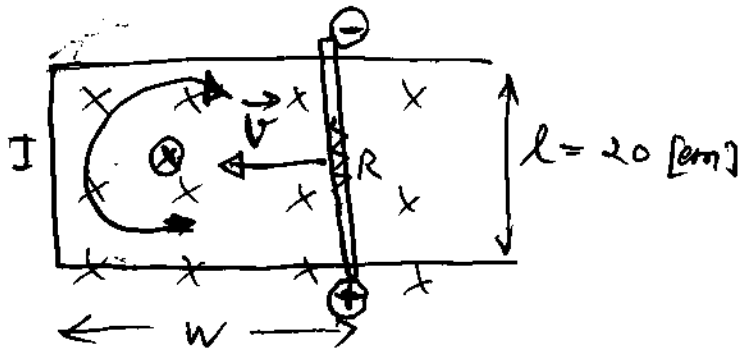

$$B = 1.4 \text{ [T]}$$

$$v = 3.0 \text{ (m/s)}$$

$$R = 2.8 \text{ [}\Omega\text{]}$$

$$A = wl$$

$$\Phi_B = BA \cos \theta = Bwl$$

$$v = \frac{dw}{dt}$$

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{d}{dt}(Bwl) = Bl \frac{dw}{dt} = Bvl$$

$$|\mathcal{E}| = Bvl = (1.4)(3)(0.2) = \boxed{0.84 \text{ [V]}}$$

I ในลูปตามทิศทาง

$$I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{0.84}{2.8} = \boxed{0.3 \text{ [A]}}$$


$$P = I^2 R = Fv$$

$$I^2 R = (0.3)^2 (2.8) = \boxed{0.252 \text{ [W]}}$$

กำลังงานที่ใส่เข้าไปในลูป

$$F = \frac{P}{v} = \frac{0.252}{3} = \boxed{0.084 \text{ [N]}}$$

Ex

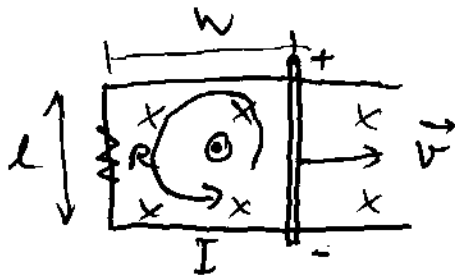

$$W = 50 \text{ [cm]}$$

$$l = 30 \text{ [cm]}$$

$$v = 0.2 \text{ [m/s]}$$

$$B = 2 \text{ [T]}$$


$$R = 5 \text{ [\Omega]}$$

I ในกรณีที่ไม่มีแรงดัน

$$|\mathcal{E}| = Bvl = (2)(0.2)(0.3) = \boxed{0.12 \text{ [V]}}$$

$$I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{0.12}{5} = \boxed{24 \text{ [mA]}}$$

AC Generator

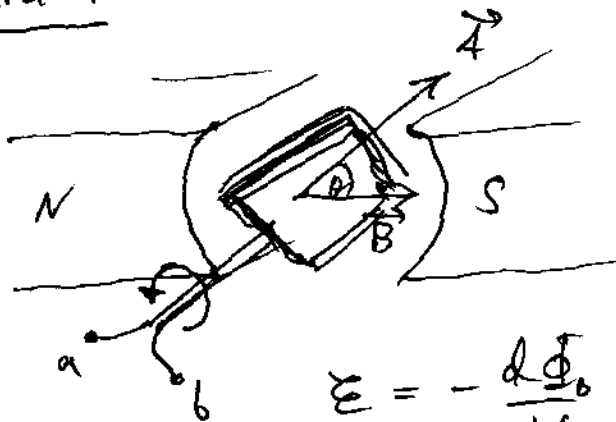

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega$$

ω นอน

$$\theta = \omega t$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = BA \sin\theta \frac{d\theta}{dt}$$


$$\mathcal{E} = \omega BA \sin \omega t$$

N va

$$\mathcal{E} = \omega NBA \sin \omega t$$


$$\mathcal{E} = V_0 \sin \omega t$$

"SineWave"

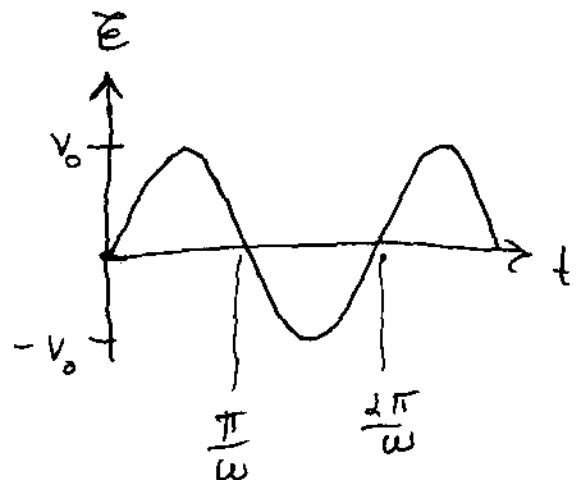

$$V_{ab} = V_0 \sin \omega t$$

Exo

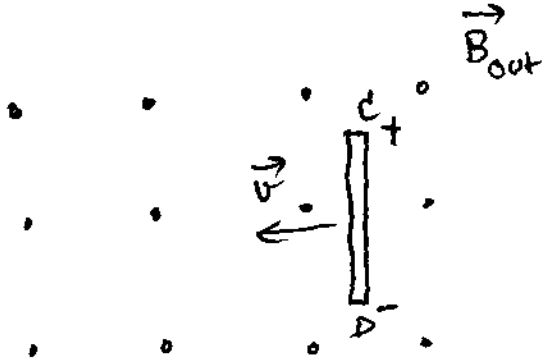

$$l = 20 \text{ [cm]}$$

$$v = 10 \text{ [cm/s]}$$

$$B = 1.5 \text{ [T]}$$

$$v_c > v_d$$


$$V_{DC} = Bvl = (1.5)(0.1)(0.2) = 0.03 \text{ [V]}$$

$$= 30 \text{ [mV]}$$

$$\boxed{\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt}}$$

$$[V] \equiv \left[\frac{Wb}{s} \right]$$

Exo

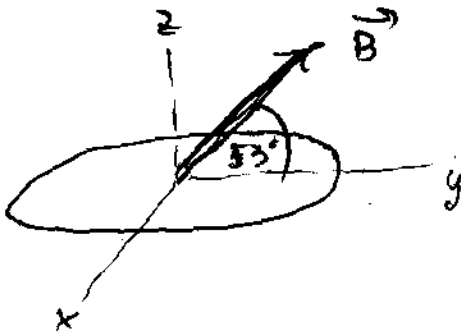

$$B = 0.4 \text{ [T]}$$

$$A = 0.5 \text{ [m}^2\text{]}$$

$$\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A}$$


$$= BA \cos \theta$$

$$\int \left(\frac{A}{r} \right)$$

$$= (0.4)(0.5)(\cos 37^\circ)$$

$$= \boxed{0.16 \text{ [Tm}^2\text{]}}$$

Exo

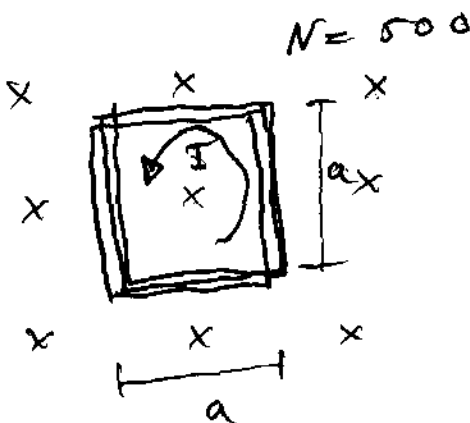

$$a = 10 \text{ [cm]}$$

$$\frac{\Delta B}{\Delta t} = 0.2 \text{ [T/s]}$$


$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt} = -NA \frac{\Delta B}{\Delta t}$$

$$|\mathcal{E}| = NA \left| \frac{\Delta B}{\Delta t} \right| = (500)(0.01)(0.2)$$

$$= \boxed{1 \text{ [V]}}$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt} = -A \cos\theta \frac{dB}{dt} - B \cos\theta \frac{dA}{dt} + AB \sin\theta \frac{d\theta}{dt}$$

Ex

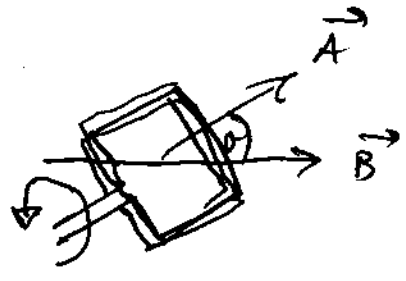


- $B = 4 \text{ [T]}$
- $N = 10$
- $A = 20 \text{ [cm}^2\text{]}$
- $\omega = 100 \text{ [rad/s]}$

$$\mathcal{E} = \omega N B A \sin\omega t$$

$$V_0 = (100)(10)(4)(20 \times 10^{-4}) = \boxed{8 \text{ [V]}}$$

ขดลวดในสนามแม่เหล็ก (Solenoid)

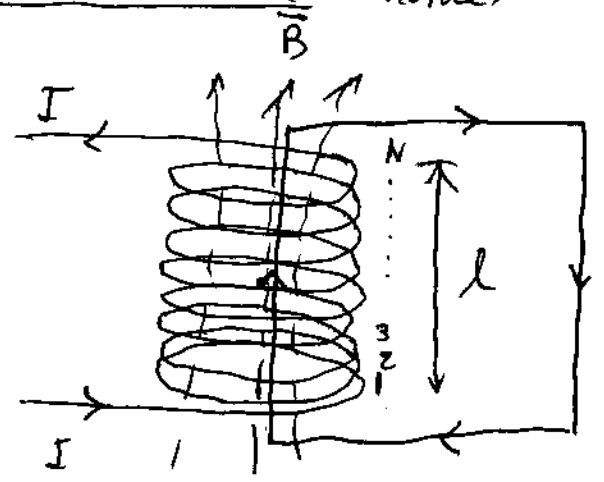

กรณี (1) ขดลวดในสนามแม่เหล็ก B

1 volta $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$

N volta $B = ?$

Ampere's Law


$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{in}$$

$$I_{in} = N I$$



$$B l = \mu_0 N I$$

$$B = \frac{N \mu_0 I}{l}$$

$$n = \frac{N}{l}$$

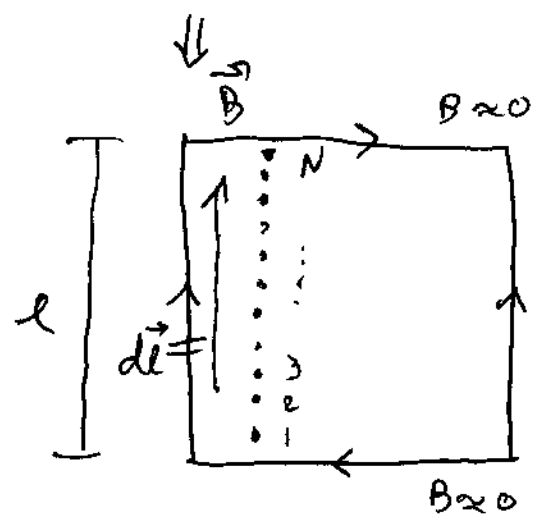

$$B = \mu_0 n I$$

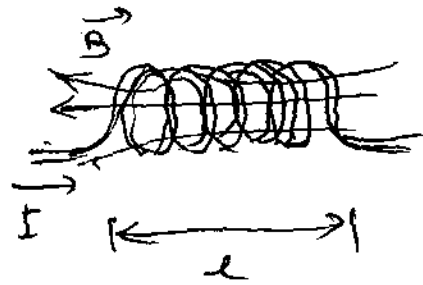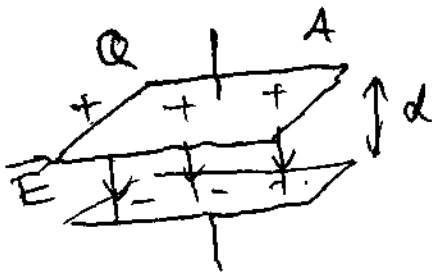

$$\sigma = \frac{Q}{A}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$$

$$B = \mu_0 \frac{NI}{l}$$

Απομακρυσμένη (Inductance)

Solenoid


$$B = \mu_0 \frac{NI}{l}$$

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$L = \frac{\Phi_B}{I}$$

μοναδιασμοί
[H] \equiv $\left[\frac{Wb}{A}\right]$

Solenoid N στρ ανά l μήκος διατομή A

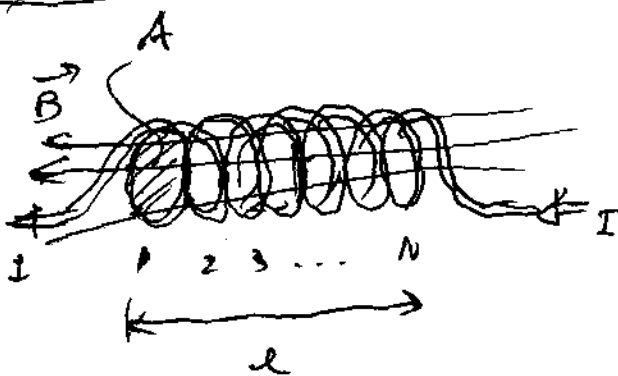

$$\begin{aligned} \Phi_B &= NBA \\ &= N \left(\frac{N \mu_0 I}{l} \right) A \\ &= \mu_0 \frac{N^2 I A}{l} \end{aligned}$$

$$n = \frac{N}{l}$$


$$L = \frac{\Phi_B}{I} = \boxed{\mu_0 \frac{N^2 A}{l}}$$

$$\boxed{L = \mu_0 n^2 A l}$$

ήδη ορισμένο.

ήδη Ferrite $\mu_0 \rightarrow \mu$

Ex

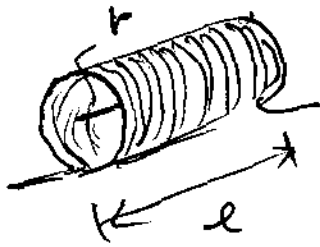

$$N = 1000$$

$$l = 3.14 \text{ [cm]}$$

$$r = 1 \text{ [cm]}$$


$$L = ?$$

$$L = \frac{\Phi_B}{I} = \mu_0 \frac{N^2 A}{l} = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) (10^3)^2 (\pi \times 0.01)^2}{(3.14 \times 10^{-2})}$$

$$L = \frac{4\pi \times \pi \times 10^{-7+6-4+2}}{3.14} \text{ [H]}$$

$$\approx 13 \times 10^{-3} \text{ [H]} = \boxed{13 \text{ [mH]}}$$

Παράδειγμα

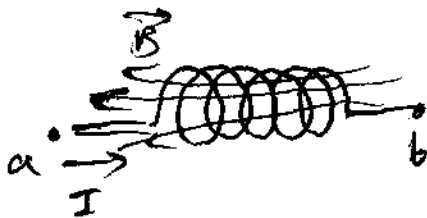

$$L = \mu \frac{N^2 A}{l}$$


$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d(LI)}{dt}$$


$$L = \frac{\Phi_B}{I}$$

$$\Phi_B = LI$$

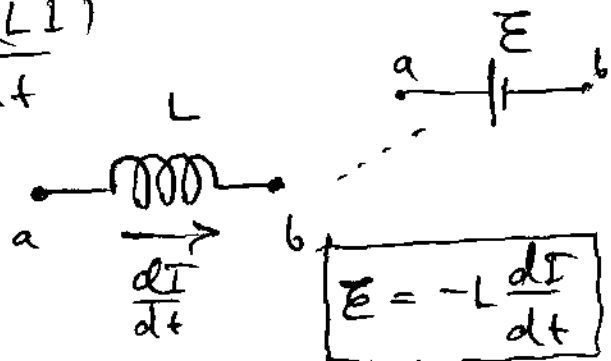
$$\boxed{\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt}}$$


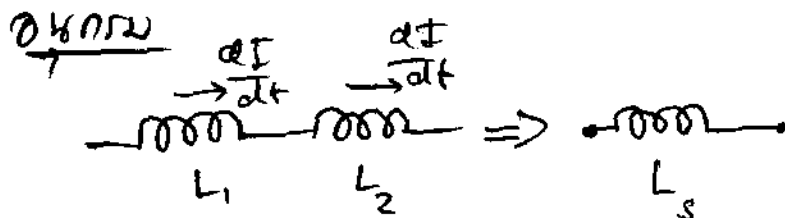
$$\boxed{\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt}}$$




$$\boxed{L_s \approx L_1 + L_2}$$

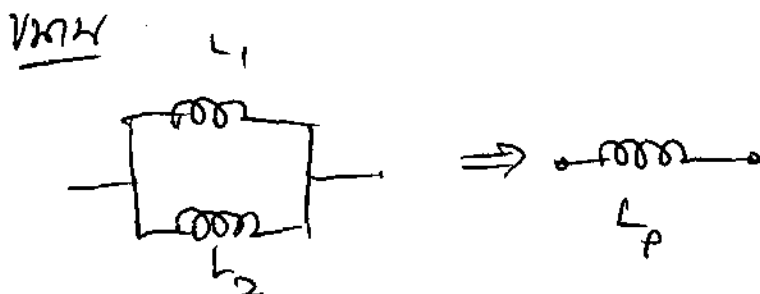

$$\boxed{L_p \approx \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}}$$



Exo

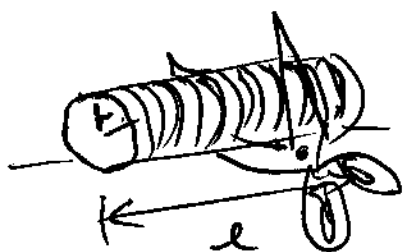

$$l = 10 \text{ [cm]}$$

$$N = 1000$$

$$L = 4 \text{ [mH]}$$

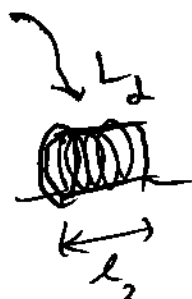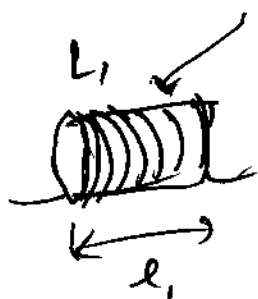

$$l_1 = 8 \text{ [cm]}$$


$$l_2 = 2 \text{ [cm]}$$

$$L = L_1 + L_2$$

$$\underbrace{\mu n^2 l A}_{4 \text{ [mH]}} = \underbrace{\mu n^2 l_1 A}_{\left(\frac{8}{10}\right) (4 \text{ [mH]})} + \underbrace{\mu n^2 l_2 A}_{\left(\frac{2}{10}\right) (4 \text{ [mH]})}$$

$$L_1 = 3.2 \text{ [mH]}$$


$$L_2 = 0.8 \text{ [mH]}$$

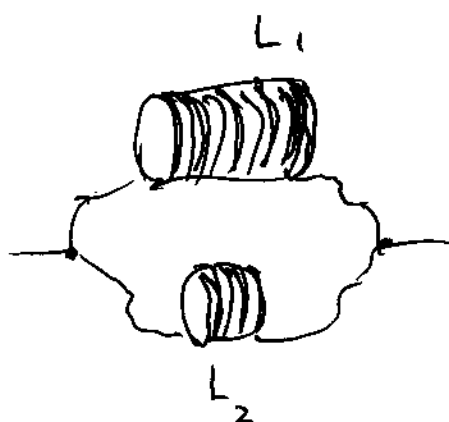

$$L_P = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} = \frac{(3.2)(0.8)}{(3.2) + (0.8)}$$

$$L_P = \boxed{0.64 \text{ [mH]}}$$

พลังงานที่เก็บในขดลวด

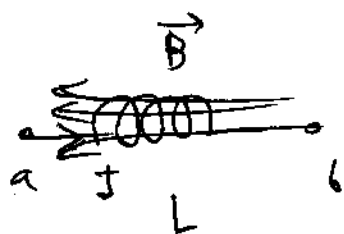

$$\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt} = V_L$$

$$P = VI = \frac{dU}{dt}$$


$$dU = P dt$$

$$= VI dt = IL \frac{dI}{dt} dt$$

$$U_L = \int dU = \int_0^I LI dI = \boxed{\frac{1}{2} LI^2}$$

พลังงานที่เก็บไว้กับ พลังงานที่ได้ 9 รูปของพลังงานแม่เหล็ก

Capacitor


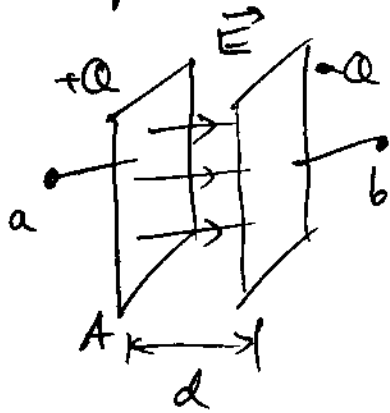


$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

$$V_C = -\frac{q}{C}$$

$$U_C = \frac{1}{2} CV^2$$

Resistor

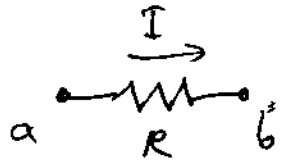
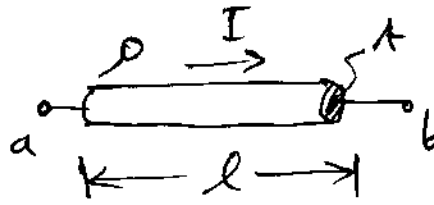


$$R = \frac{\rho l}{A}$$

$$V_R = -IR$$

$$P = I^2 R$$

Inductor

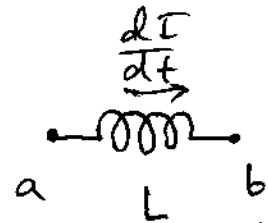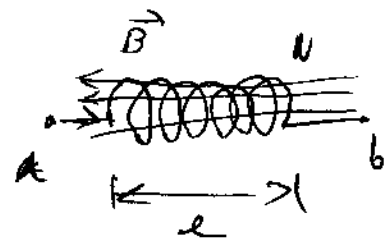


$$L = \mu \cdot \frac{N^2 A}{l}$$

$$V_L = -L \frac{dI}{dt}$$


$$U_L = \frac{1}{2} LI^2$$

Battery

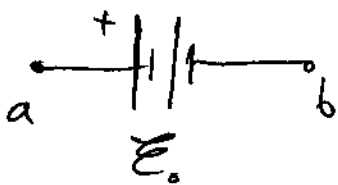



$$V_{ab} = -E_0$$

AC Generator

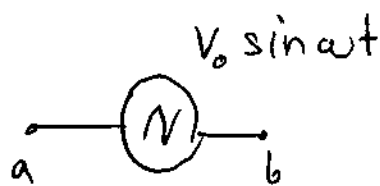

$$V_{ab} = V_0 \sin(\omega t + \phi)$$

RL-circuit

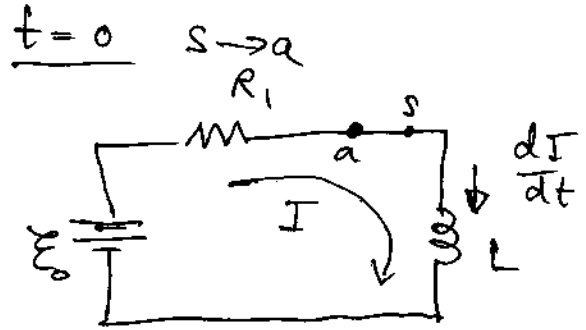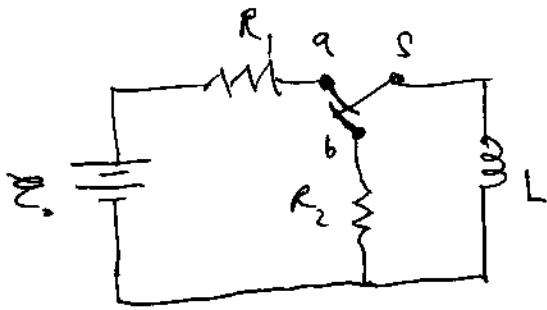

$$-IR_1 - L \frac{dI}{dt} + \mathcal{E}_0 = 0$$

$$L \frac{dI}{dt} = \mathcal{E}_0 - IR$$


$$\int_0^I \frac{dI}{I - \frac{\mathcal{E}_0}{R}} = \int_0^t -\frac{R}{L} dt$$

$$\ln\left(\frac{I - \frac{\mathcal{E}_0}{R}}{-\frac{\mathcal{E}_0}{R}}\right) = -\frac{R}{L} t$$

$$I - \frac{\mathcal{E}_0}{R} = -\frac{\mathcal{E}_0}{R} e^{-\frac{R}{L} t}$$

$$\tau_{RL} = \frac{L}{R} \quad [s]$$

$$I = I_0 (1 - e^{-\frac{R}{L} t})$$

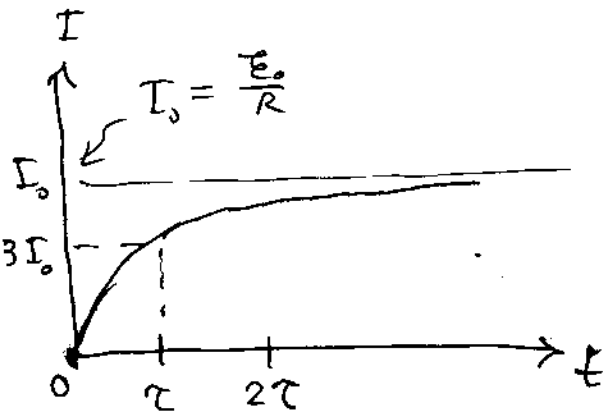


$$\left[\frac{H}{\Omega}\right] \equiv [s] \equiv [2F]$$

ค่าคงที่เวลาคือ τ_{RL}

$t=0 \quad S \rightarrow b \quad I_0 = I_0$
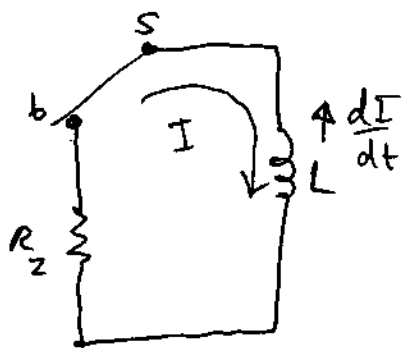
$$\ln\left(\frac{A}{B}\right) = \ln A - \ln B$$




$$L \frac{dI}{dt} - IR = 0$$

$$L \frac{dI}{dt} = -IR$$


$$\int_{I_0}^I \frac{dI}{I} = -\int_0^t \frac{R}{L} dt$$

$$\ln\left(\frac{I(t)}{I_0}\right) = -\frac{R}{L} t$$

$$I(t) = I_0 e^{-\frac{R}{L} t}$$

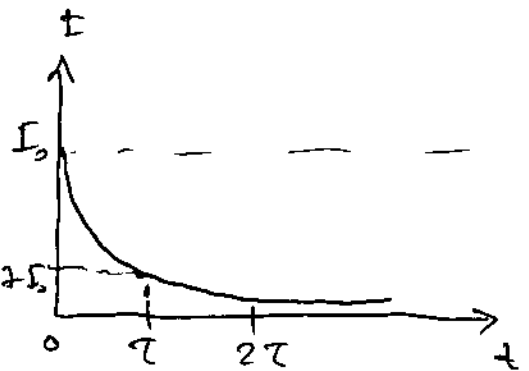

Ex

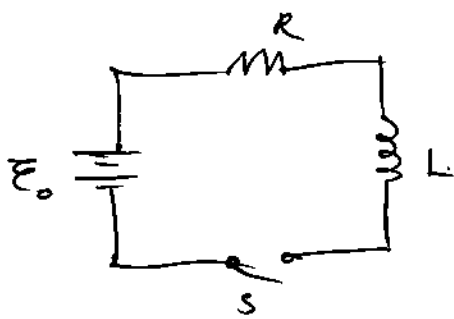

$$E_0 = 12 \text{ [V]}$$

$$R = 6 \text{ [\Omega]}$$

$$L = 6 \text{ [H]}$$


$$t=0 \quad I = ?$$

Changing.

$$I(t) = I_0 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{6}{6} = 1 \text{ [s]}$$
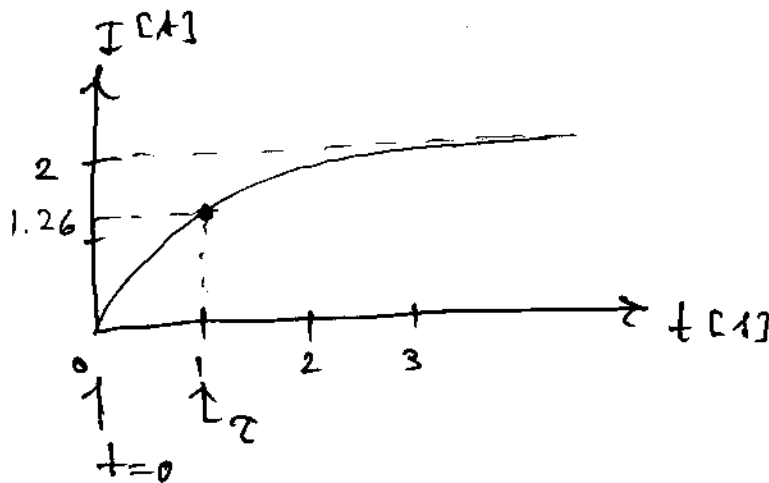
$$I_0 = \frac{E_0}{R} = \frac{12}{6} = 2 \text{ [A]}$$




$$t=0$$

$$I(0) = 0$$

$$t = 1 \text{ [s]}$$

$$I(1) = 1.26 \text{ [A]}$$

Ex

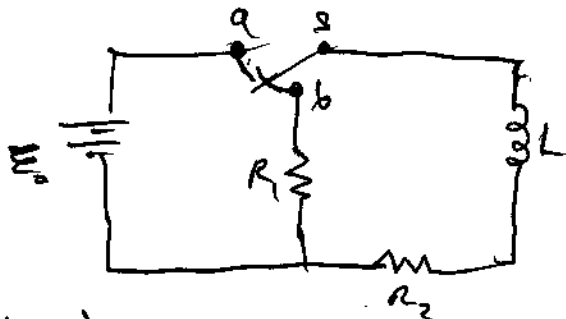

$$E_0 = 12 \text{ [V]}$$

$$R_1 = 1200 \text{ [\Omega]}$$

$$R_2 = 12 \text{ [\Omega]}$$

$$L = 2 \text{ [H]}$$

Changing $S \rightarrow a$

$$I(t) = I_0 (1 - e^{-\frac{R_2 t}{L}})$$



$$\tau_1 = \frac{L}{R_2} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \text{ [s]}$$

$$I_0 = \frac{E_0}{R_2} = \frac{12}{12} = 1 \text{ [A]}$$


$S \rightarrow b$ discharge

$$I(t) = I_0 e^{-\left(\frac{R_1 + R_2}{L}\right)t}$$
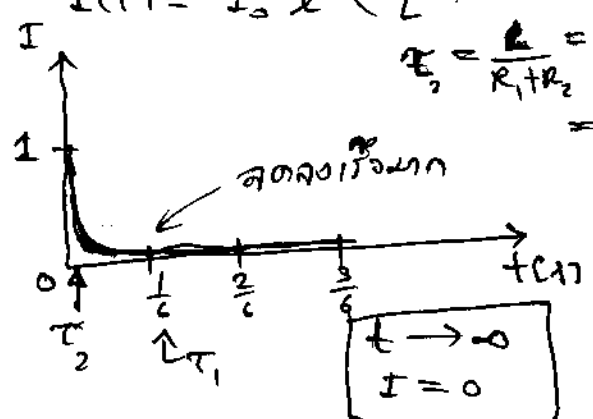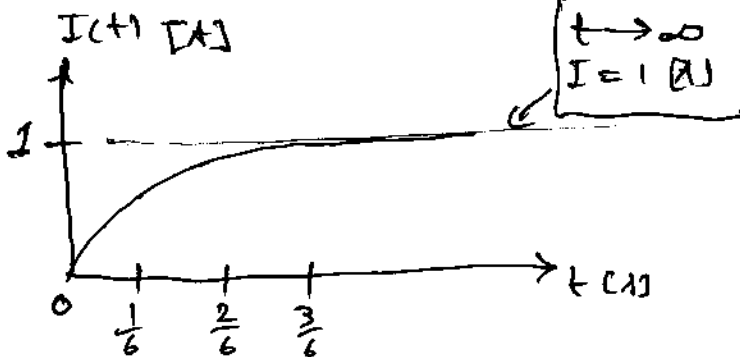
$$\tau_2 = \frac{L}{R_1 + R_2} = \frac{2}{1212} = \frac{1}{606} \text{ [s]}$$



Ex

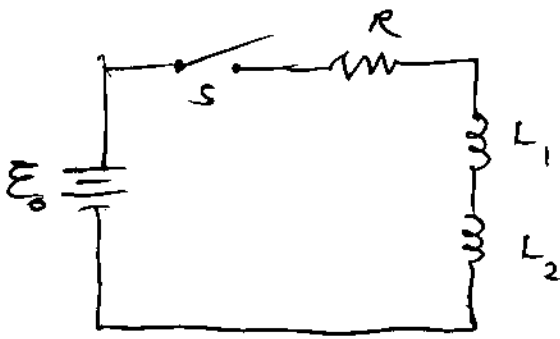

$$L_1 = 20 \text{ [H]}$$

$$L_2 = 30 \text{ [H]}$$


$$R = 2 \text{ [\Omega]}$$

$$E_s = 20 \text{ [V]}$$

$$L_s = L_1 + L_2 = 20 + 30 = 50 \text{ [H]}$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{50}{2} = \boxed{25 \text{ [\mu s]}}$$
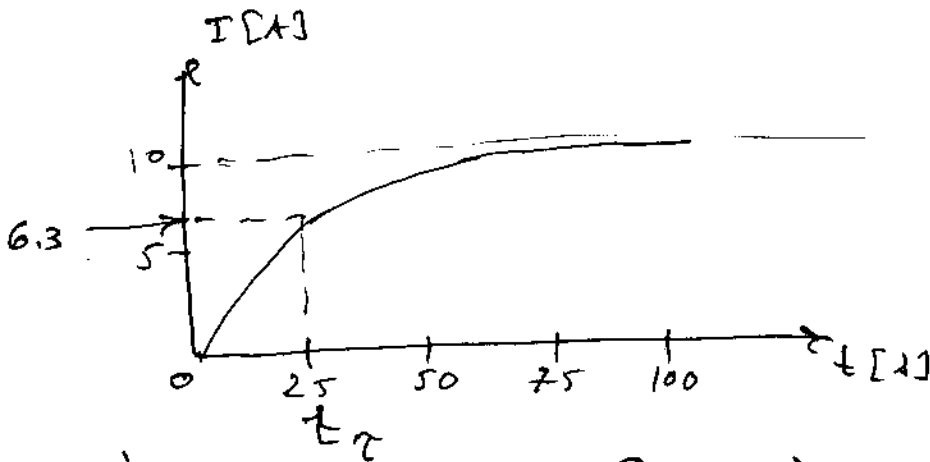
$$I_0 = \frac{E_s}{R} = \frac{20}{2} = \boxed{10 \text{ [A]}}$$



$$t = \tau$$

$$I(\tau) = \boxed{6.3 \text{ [A]}}$$

ถ้า $t = \tau$ พลังงานที่เก็บในตัวเหนี่ยวนำ L_1 เป็นเท่าใด?


$$U_L = \frac{1}{2} L I^2$$

$$I = I_0 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = I_0 (1 - e^{-1})$$

$$= 0.63 I_0 = 6.3 \text{ [A]}$$



$$U_{L_1} = \frac{1}{2} (20) (6.3)^2 \approx \boxed{397 \text{ [J]}}$$

LC circuit

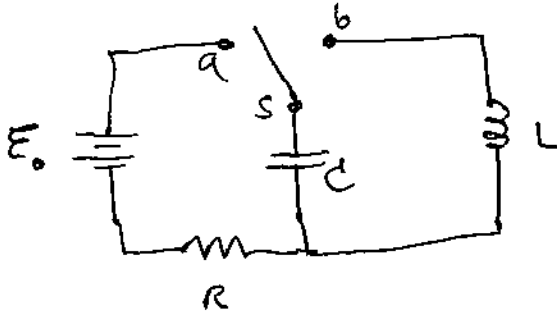

When C is fully charged $Q_c = Q_0 = E_0 C$


① Charging C $s \rightarrow a$

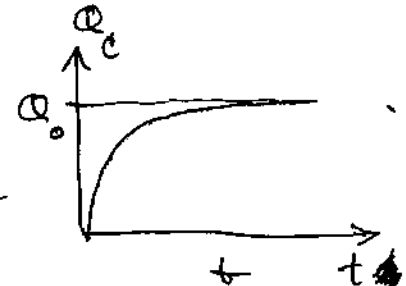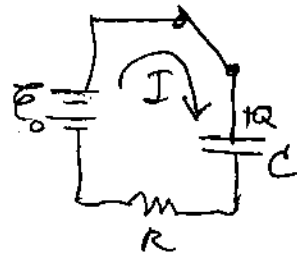

$$Q(t) = Q_0(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

$$I(t) = I_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

② $s \rightarrow b$

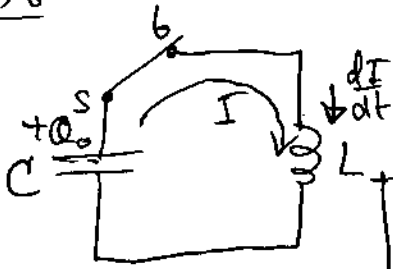

$$+ \frac{Q}{C} - L \frac{dI}{dt} = 0$$

$$L \frac{d^2 Q}{dt^2} + \frac{Q}{C} = 0$$

$$\frac{d^2 Q}{dt^2} + \left(\frac{1}{LC} \right) Q = 0 \quad \omega_0^2$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$


"Natural Frequency" of LC circuit

$\frac{dI}{dt} = -\frac{d^2 Q}{dt^2}$
 $-L \frac{dI}{dt} = + \frac{d^2 Q}{dt^2}$

$$I = -\frac{dQ}{dt}$$

$$\frac{dI}{dt} = -\frac{d^2 Q}{dt^2}$$

S.H.O.

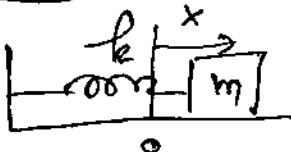

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + kx = 0$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \left(\frac{k}{m} \right) x = 0 \quad \omega_0^2$$

$$x = A \sin(\omega t + \phi)$$

$$v = \omega A \cos(\omega t + \phi)$$



$$Q = Q_0 \sin(\omega t + \phi)$$

$$t=0 \quad Q = Q_0 \quad \sin \phi = 1$$

$$\phi = \frac{\pi}{2}$$

$$Q = Q_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = Q_0 \cos(\omega t)$$

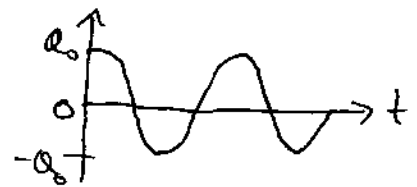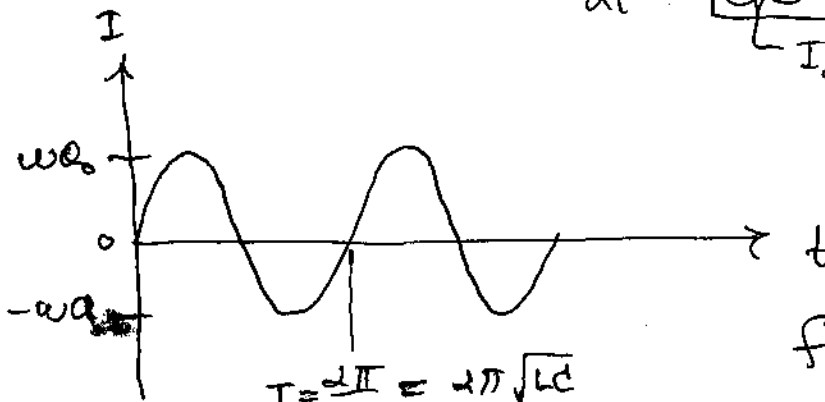
$$I = -\frac{dQ}{dt} = \omega Q_0 \sin \omega t$$



$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

* Power LC circuit is called "LC oscillator"

Ex

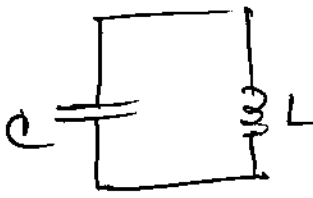

$$C = 5 \text{ } \mu\text{F}$$


$$L = 18 \text{ mH}$$

$$\omega_0 = ?$$

$$\begin{aligned} \omega_0 &= \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{(18 \times 10^{-3})(5 \times 10^{-6})}} = \frac{1}{\sqrt{90 \times 10^{-9}}} \text{ [rad/s]} \\ &= \frac{1}{\sqrt{9} \sqrt{10^{-8}}} = \frac{1}{3 \times 10^{-4}} \\ &= 0.33 \times 10^4 \\ &= 3.3 \times 10^3 \text{ [rad/s]} \end{aligned}$$

kHz \rightarrow
 3.3 MHz

Ex

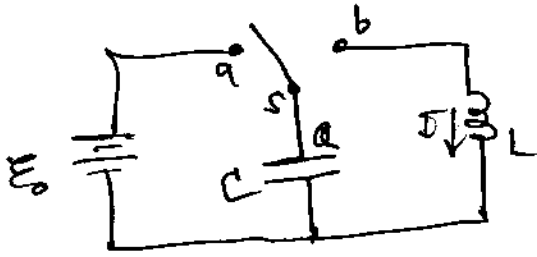

$$C = 200 \text{ } \mu\text{F}$$

$$L = 5 \text{ mH}$$

$$E_0 = 15 \text{ V}$$

S \rightarrow a

charging C

$$Q_0 = E_0 C = (15)(200) \mu\text{C}$$

$$= 3000 \text{ } \mu\text{C}$$

S \rightarrow b

LC oscillation

$$= 3 \text{ mC}$$

$$Q = Q_0 \cos(\omega_0 t)$$

$$I = \omega_0 Q_0 \sin(\omega_0 t)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{(5 \times 10^{-3})(200 \times 10^{-6})}} \text{ (rad/s)}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{(1000)(10^{-9})}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-6}}}$$

$$= \frac{1}{10^{-3}} = 1000 \text{ [rad/s]}$$

$$I_0 = \omega_0 Q_0$$

$$= (1000)(3 \times 10^{-3}) \text{ [A]}$$

$$= 3 \text{ [A]}$$


$$\begin{aligned} U &= U_C + U_L = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} + \frac{1}{2} L I^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C} \cos^2(\omega_0 t) + \frac{1}{2} L \omega_0^2 Q_0^2 \sin^2(\omega_0 t) = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C} \end{aligned}$$

$\frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C}$ (constant energy)
 $\frac{1}{2} L \omega_0^2 Q_0^2$ (constant energy)

Exo LC circuit

$C = 500 \mu\text{F}$ $L = 5 \text{ [H]}$

$E_0 = 10 \text{ [V]}$

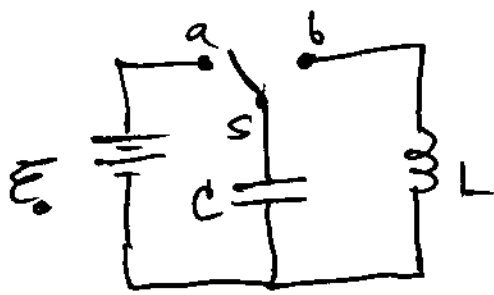

$s \rightarrow a$ charging C

$Q_0 = C E_0 = (500 \times 10^{-6}) (10)$
 $= 5000 \mu\text{C}$

$Q_0 = \boxed{5 \times 10^{-3} \text{ [C]}}$

$U_0 = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{(5 \times 10^{-3})^2}{(500 \times 10^{-6})}$
 $= \frac{1}{2} \frac{(25 \times 10^{-6})}{5 \times 10^{-4}} = \frac{5 \times 10^{-2}}{2} \text{ J}$
 $= \boxed{2.5 \times 10^{-2} \text{ [J]}}$

$t=0$

$s \rightarrow b$ LC oscillator

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

$= \frac{1}{\sqrt{(5)(5 \times 10^{-4})}} = \frac{1}{5 \times 10^{-2}} = \frac{100}{5} = \boxed{20 \text{ [rad/s]}}$

$Q_L = Q_0 \cos(\omega_0 t) = \boxed{(5 \times 10^{-3}) \cos(20t) \text{ [C]}}$

$I_L = -\frac{dQ_L}{dt} = \omega_0 Q_0 \sin(\omega_0 t) = \boxed{\frac{1}{10} \sin(20t) \text{ [A]}}$

\Rightarrow หาพลังงานในในductor ตอนไหนที่ $t = \frac{\pi}{2}$ [s]


$\omega_0 = 20 \text{ [rad/s]}$

$T = \frac{2\pi}{\omega_0}$
 $= \frac{\pi}{10} \text{ [s]}$

$U_L = \frac{1}{2} L I^2$

$I = \frac{1}{10} \sin 20t = \frac{1}{10} \sin(20 \frac{\pi}{2}) = \frac{1}{10} \sin(10\pi) = 0$

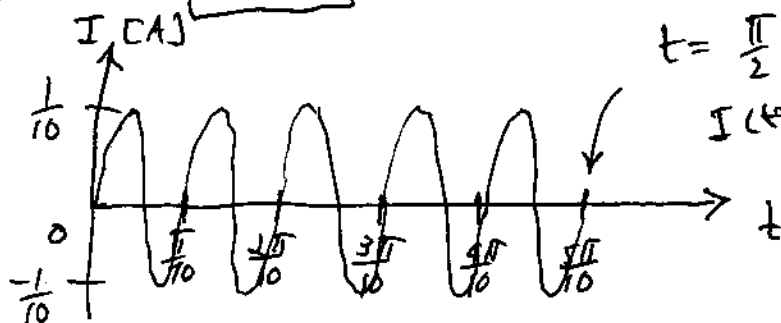$U_L(\frac{\pi}{2}) = \boxed{0 \text{ [J]}}$





$t = \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{10}$

$I(5) = 0$

$U_L = 0$

LC - circuit ที่มีความต้านทาน

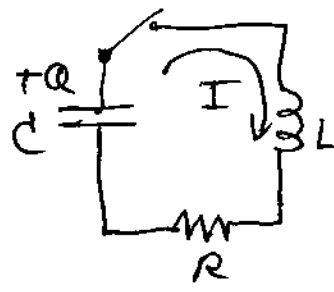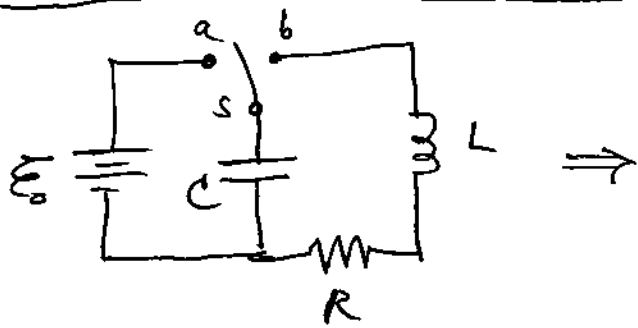


$$I = -\frac{dq}{dt}$$

$$\frac{dI}{dt} = -\frac{d^2q}{dt^2}$$

$$-L\frac{dI}{dt} = L\frac{d^2q}{dt^2}$$
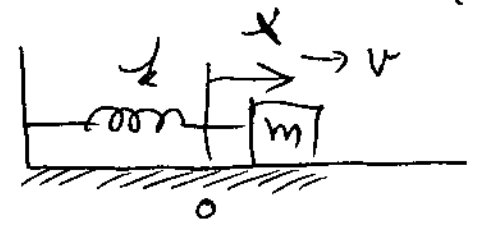
$$+\frac{q}{C} + L\frac{d^2q}{dt^2} - IR = 0$$




$$L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$$

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + b\frac{dx}{dt} + kx = 0$$

"Damped Oscillation"

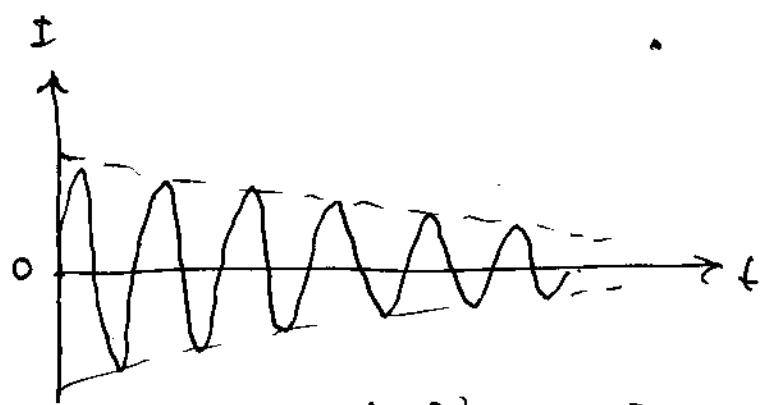
- วงจร LC ธรรมดาจะแกว่งไปมา
- แต่ถ้าใส่ความต้านทานแล้วมันจะค่อยๆ ลดลง



ต้องมีแหล่งกำเนิดพลังงานมาคอย
 ปั๊มกระแสเข้ามาเพื่อชดเชยที่มันหายไป


↳ (AC) RLC circuit

AC circuit applications: 1992

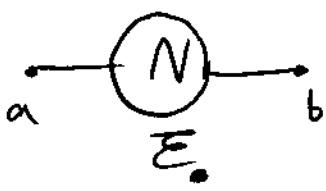


$$\mathcal{E}_0 = N \omega B A \sin \omega t$$
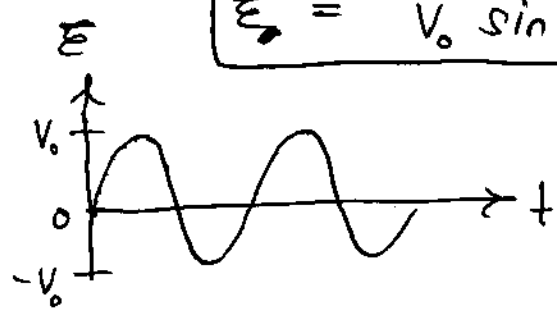
$$\boxed{\mathcal{E}_0 = V_0 \sin \omega t}$$




R Resistance

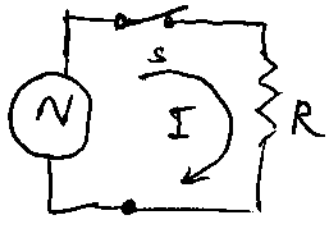

$$V_0 \sin \omega t - I_R R = 0$$




$$\boxed{I_R(t) = \frac{V_0}{R} \sin \omega t = I_0 \sin \omega t}$$

$$\boxed{V_R(t) = V_0 \sin \omega t}$$

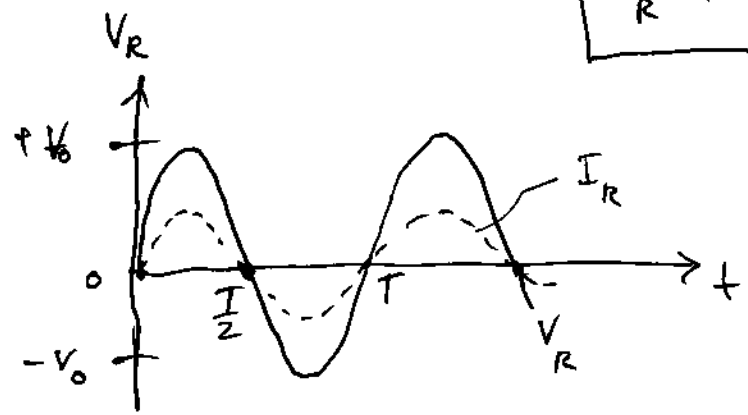

I_R, V_R in phase
 $\theta = \omega t$



Phasor Diagram

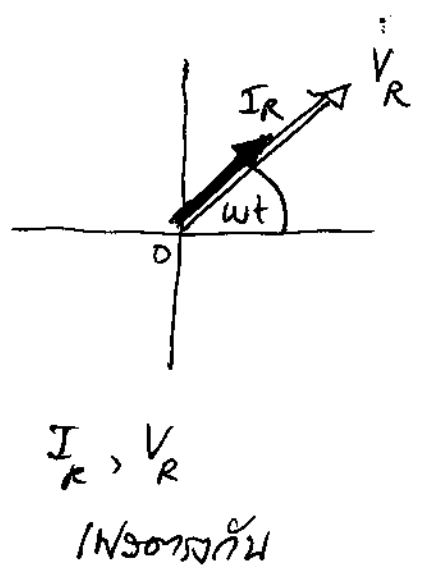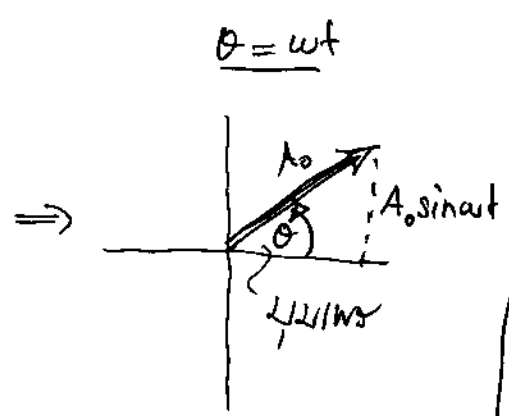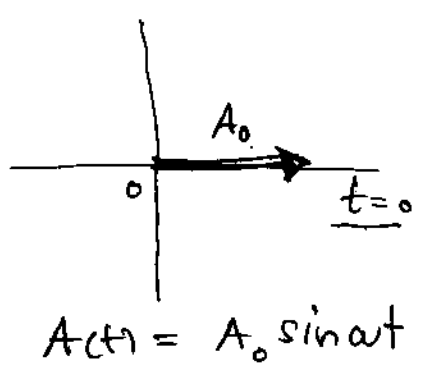

$\mathcal{E} \rightarrow$ ผลิตพลังงาน Power generation
 $R \rightarrow$ ใช้พลังงาน Power Consumption

$$P = IV = I_0 \sin \omega t \cdot V_0 \sin \omega t$$

$$P(t) = I_0^2 R \sin^2 \omega t$$

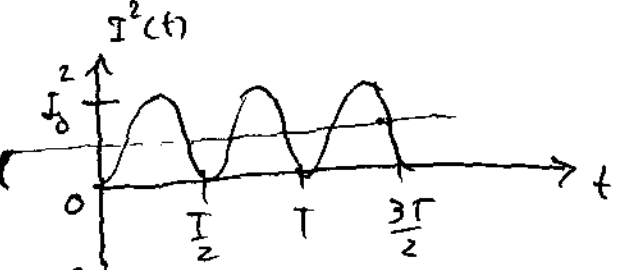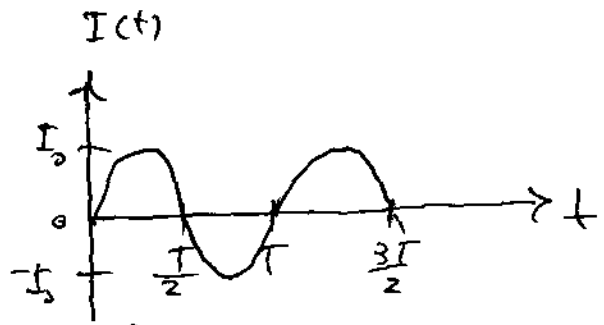

การหาค่าเฉลี่ย

$$P(t) = (I(t))^2 R$$

$$P_{ave} = \langle (I(t))^2 R \rangle_{ave}$$

$$\langle I^2 \rangle_{ave} = \frac{I_0^2}{2}$$

$$P_{ave} = \frac{I_0^2 R}{2}$$

(A.C)

$$P = I^2 R \quad (D.C)$$

$$P_{ave} = \left(\frac{I_0}{\sqrt{2}}\right)^2 R = I_{rms} R$$

$$I_{rms} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

"root mean square"
การหาค่าเฉลี่ย กำลังของกระแส



$$V_{rms} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}$$

$$P_{ave} = I_{rms} V_{rms}$$

$$\langle I^2 \rangle_{ave} = \frac{I_0^2}{2}$$

$$\sqrt{\langle I^2 \rangle_{ave}} = \sqrt{\frac{I_0^2}{2}}$$

$$I_{rms} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

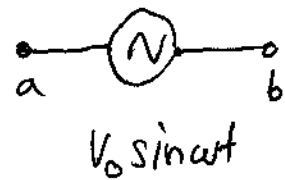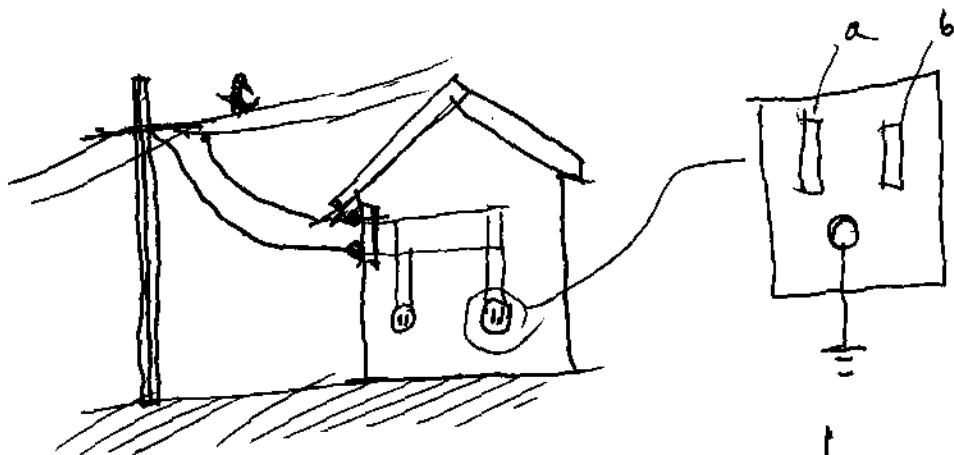

Thailand

$$f = 50 \text{ [Hz]}$$

$$\omega = 2\pi f = 100\pi \text{ [rad/s]}$$

$$V_{rms} = 220 \text{ [V]}$$

USA

$$f = 60 \text{ [Hz]}$$

$$V_{rms} = 110 \text{ [V]}$$

Ex $V_0 = 300 \text{ [V]}$ $R = 20 \text{ [\Omega]}$ $\omega = 100 \text{ [rad/s]}$



$$V_R = V_0 \sin \omega t$$

$$= \boxed{300 \sin(100t) \text{ [V]}}$$

$$I_R = I_0 \sin \omega t$$

$$= \boxed{15 \sin(100t) \text{ [A]}}$$

$$I_0 = \frac{V_0}{R}$$

$$= \frac{300}{20}$$


$$= \boxed{15 \text{ [A]}}$$

$$I_{\text{rms}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = \frac{15}{\sqrt{2}} \approx \frac{15}{1.41} \approx \boxed{10.6 \text{ [A]}}$$

$$P_{\text{ave}} = I_{\text{rms}}^2 R = \left(\frac{15}{\sqrt{2}}\right)^2 (20) = \left(\frac{225}{2}\right) (20) = \boxed{2250 \text{ [W]}}$$

$$= \boxed{2.25 \text{ [kW]}}$$

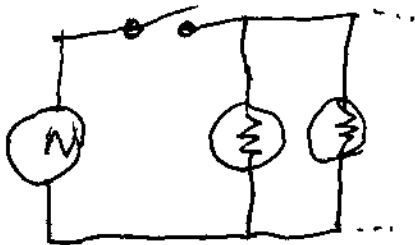Ex 100Watt/Unit 60 5 Unit 24hr: 12 1/2 day unit
 Unit 100W 9 1/2 day unit?



$$P = \sum_i P_i = 5 \times 60 \text{ [W]} = \boxed{300 \text{ [W]}}$$

$$P = \frac{\Delta U}{\Delta t} \Rightarrow \Delta U = P \Delta t$$

1 day

$$\Delta U_d = P \Delta t = (300) \left(\frac{1}{2} \text{ day}\right) + (\cancel{300}) \left(\frac{1}{2} \text{ day}\right)$$

$$= \frac{300}{2} \text{ [Wd]} = 300 \times 12 \text{ [Wh]}$$

$$\Delta U_d = 3600 \text{ [Wh]} = 3.6 \text{ [kWh]} \quad \frac{24}{2}$$

30 day


$$\Delta U_m = 30 \Delta U_d = (30)(3.6) \text{ [kWh]}$$

$$= \boxed{108 \text{ [kWh]}}$$

Unit 100W Unit 2 = 5 unit

Unit 100W = 540 unit

C Capacitor
Capacitance

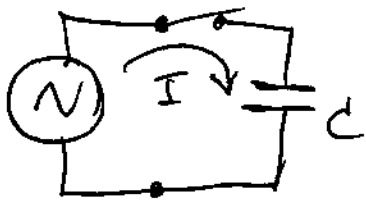


$$V_0 \sin \omega t - \frac{q}{C} = 0$$

$$q(t) = V_0 C \sin \omega t$$

$$I(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} (V_0 C \sin \omega t)$$

$$I(t) = V_0 C \omega \cos(\omega t)$$

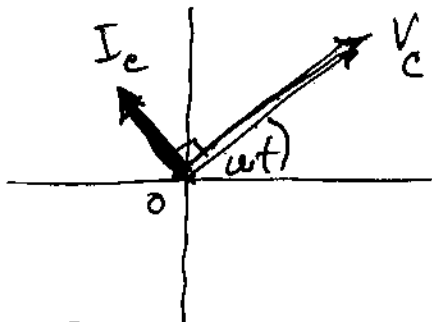


$$I_c = \frac{V_0}{\left(\frac{1}{\omega C}\right)} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$V_c = V_0 \sin(\omega t)$$

* I_c นำหน้า V_c ๑๘๐°

$$I_{or} = \frac{V_0}{R}$$
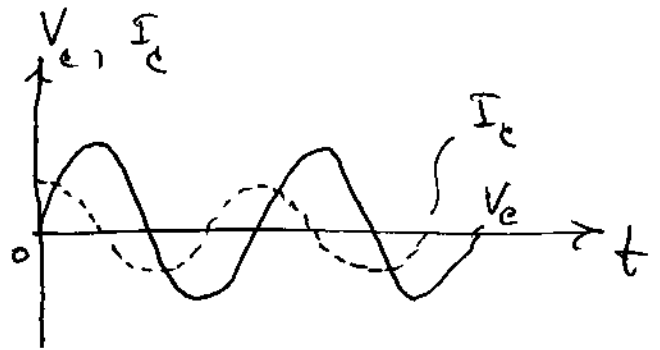
$$I_{oc} = \frac{V_0}{\left(\frac{1}{\omega C}\right)} = \boxed{\frac{V_0}{X_c}}$$





$$X_c = \frac{1}{\omega C}$$

[Ω]


ความต้านทานที่ต่อพ่วงของตัว C
"Capacitive Reactance"

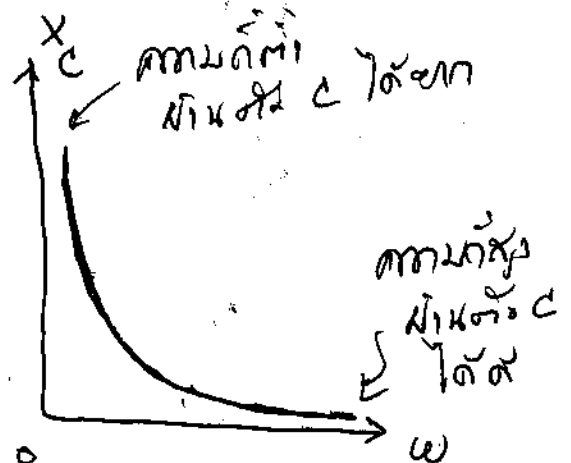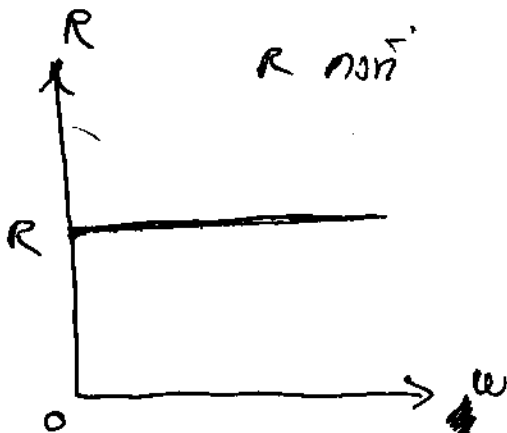* ความต้านทานที่ต่อพ่วงของตัว C นี้จะแปรผกผันกับความถี่



L Inductor
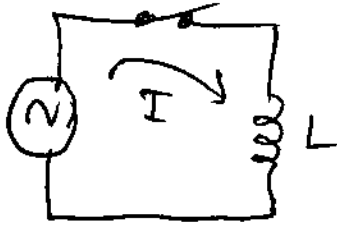
$$V_0 \sin \omega t - L \frac{dI}{dt} = 0$$



$$\frac{dI}{dt} = \frac{V_0 \sin \omega t}{L}$$

$$\int_0^t dI = \int_0^t \frac{V_0}{L} \sin \omega t dt$$

$$I_L(t) = -\frac{V_0}{\omega L} \cos \omega t = \frac{V_0}{\omega L} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$V_L(t) = V_0 \sin \omega t \quad "I_L \text{ lags } V_L \text{ by } 90^\circ"$$

$$X_L = \omega L$$

"Inductive Reactance"

$$V_L = V_0 \sin \omega t$$

$$I_L = \frac{V_0}{X_L} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$X_L = \omega L$$


$$V_R = V_0 \sin \omega t$$

$$I_R = \frac{V_0}{R} \sin \omega t$$



$$V_C = V_0 \sin \omega t$$

$$I_C = \frac{V_0}{X_C} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$




$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

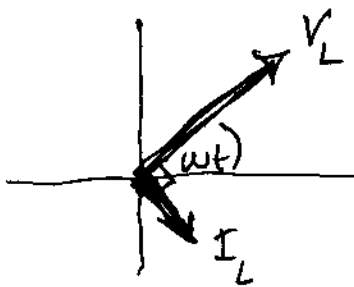


"ELI"

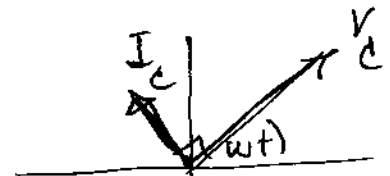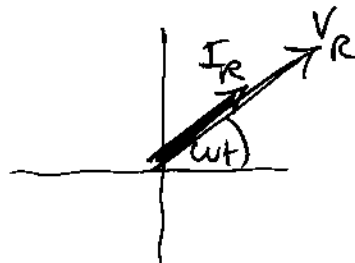


"ICE"

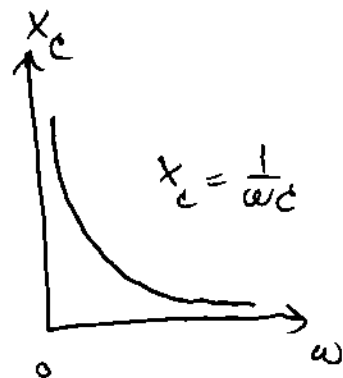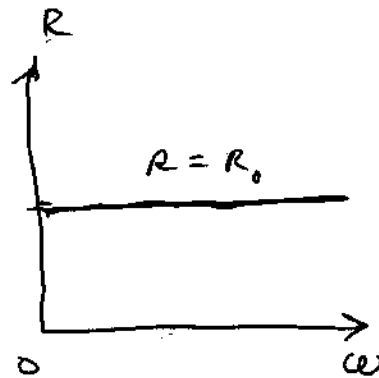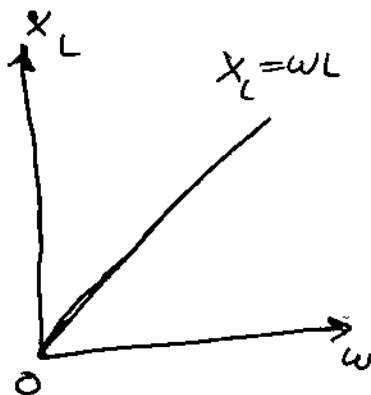

RLC Series - AC circuit

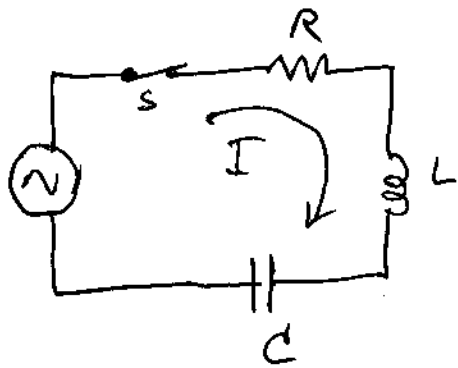

⇒

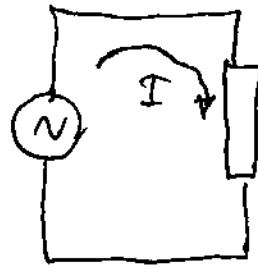

Z "Impedance"

αντιστάση
πρόσθλιση

I = ?

P_{avg} = ?

$$V_0 \sin \omega t - IR - L \frac{dI}{dt} - \frac{q}{C} = 0$$

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = V_0 \sin \omega t$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = F_0 \sin \omega t$$

↪ κλίμακος λύση

$$I = I_0 \sin(\omega t - \phi)$$

Forced Oscillation

$$x = A \sin(\omega t - \phi')$$

$$L \frac{dI}{dt} = \underbrace{L\omega I_0}_{X_L} \cos(\omega t - \phi)$$

$$\frac{q}{C} = \underbrace{-\frac{I_0}{\omega C}}_{X_C} \cos(\omega t - \phi)$$

$$\omega L I_0 \cos(\omega t - \phi) + R I_0 \sin(\omega t - \phi) - \frac{I_0}{\omega C} \cos(\omega t - \phi) = V_0 \sin \omega t$$

$$(X_L - X_C) \cos(\omega t - \phi) + R \sin(\omega t - \phi) = \frac{V_0}{I_0} \sin \omega t$$

$$Z = \frac{V_0}{I_0}$$

$$\frac{(X_L - X_C)}{Z} \cos(\omega t - \phi) + \frac{R}{Z} \sin(\omega t - \phi) = \sin \omega t$$

$$\sin(A+B) = \sin A \cos B + \sin B \cos A$$

$$B = \omega t - \phi$$

$$A = \phi$$


$$A+B = \omega t$$

$$\sin \phi = \frac{X_L - X_C}{Z}$$

$$\cos \phi = \frac{R}{Z}$$

"Power Factor"

η/ν/ο/ι/α/ο/δ/ι/α/ν/ο/ν

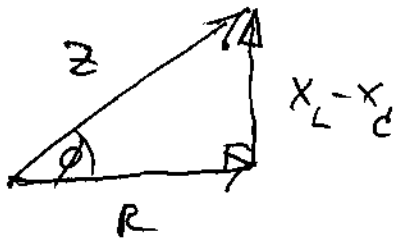

$$z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$z = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$$

กรณี $X_L = X_C$ $\sin \phi = 0 \Rightarrow \phi = 0$
 $\cos \phi = 1$ $R = z$ *ความต้านทานทั้งหมดเป็นของตัวต้านทาน*

$\omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{LC} = \omega_0^2$ $\omega = \omega_0$
ความถี่พหุหาค่าความถี่เรโซแนนซ์

* ตอนเลือก L หรือ C ให้เลือกเป็น

$$V = V_0 \sin \omega t \quad I = \left(\frac{V_0}{Z}\right)_{I_0} \sin(\omega t - \phi) \quad \cos \phi = \frac{R}{Z}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$P(t) = V I = V_0 I_0 \sin \omega t \sin(\omega t - \phi)$$

$$P_{ave} = I_0 V_0 \langle \sin \omega t \sin(\omega t - \phi) \rangle_{ave}$$

$$P_{ave} = I_0 V_0 \langle \sin \omega t (\sin \omega t \cos \phi - \sin \phi \cos \omega t) \rangle_{ave}$$

$$= I_0 V_0 \langle \sin^2 \omega t \cos \phi - \sin \phi \cos \omega t \sin \omega t \rangle_{ave}$$

(Note: A sine wave diagram is drawn below the first term, and a sine wave with an arrow pointing right is drawn below the second term, labeled $ave = 0$.)


$$P_{ave} = \frac{I_0 V_0}{2} \cos \phi = I_{rms} V_{rms} \cos \phi$$

$$\cos \phi = \frac{R}{Z}$$

$$V_{rms} \cos \phi = \left(\frac{V_0}{\sqrt{2}}\right) \left(\frac{R}{Z}\right) = I_{rms} R$$

$$P_{ave} = I_{rms}^2 R$$

Ex

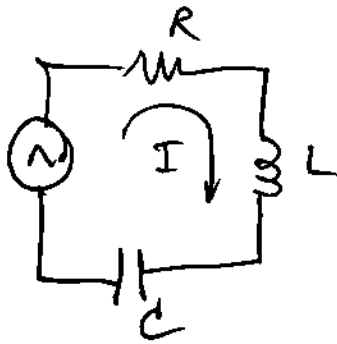

$$V_0 = 100 \text{ [V]}$$

$$\omega = 100 \text{ [rad/s]}$$

$$R = 17.3 \text{ [\Omega]}$$

$$C = 1 \text{ [mF]}$$

$$L = 0.2 \text{ [H]}$$


$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$X_L = \omega L = (100)(0.2) = 20 \text{ [\Omega]}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{(100)(1 \times 10^{-3})} = \frac{1}{0.1} = 10 \text{ [\Omega]}$$

$$\left. \begin{array}{l} X_L - X_C = 20 - 10 \\ = 10 \text{ [\Omega]} \end{array} \right\}$$

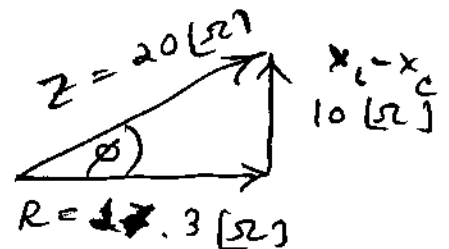
$$Z = \sqrt{(17.3)^2 + (10)^2} = 20 \text{ [\Omega]}$$



$$\sin \phi = \frac{X_L - X_C}{Z} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$$

$$\cos \phi = \frac{R}{Z} = \frac{17.3}{20} \approx 0.866 \quad \left. \begin{array}{l} \phi = 30^\circ = \frac{\pi}{6} \end{array} \right\}$$
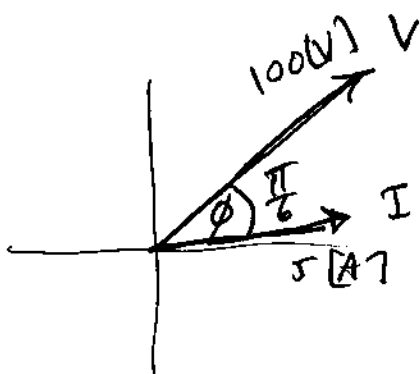
$$I_0 = \frac{V_0}{Z} = \frac{100}{20} = 5 \text{ [A]}$$



$$V = 100 \sin(100t) \text{ [V]}$$

$$I = 5 \sin(100t - \frac{\pi}{6}) \text{ [A]}$$

$$I_{\text{rms}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} \approx 3.6 \text{ [A]}$$

$$P_{\text{ave}} = I_{\text{rms}}^2 R = \left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)^2 (17.3) = \left(\frac{25}{2}\right) (17.3) = 216 \text{ [W]}$$

$$P_{\text{ave}} = I_{\text{rms}} V_{\text{rms}} \cos \phi = \left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right) \left(\frac{100}{\sqrt{2}}\right) (0.866) = 216 \text{ [W]}$$

$P_{\text{ave}} = 216 \text{ W}$ 87% 100 W กำลังไฟฟ้าสูญเสีย (φ = 30°)

$$\omega = 100 \text{ rad/s}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{(0.2)(0.001)}} = \frac{1}{\sqrt{2 \times 10^{-4}}} = \frac{100}{\sqrt{2}} \text{ [rad/s]}$$

$$= 70.7 \text{ [rad/s]}$$

เมื่อปรับค่าความถี่ ω ให้เท่ากับ ω_0 จะได้ว่า
 9. ให้ $\omega = 100 \text{ rad/s}$

$$\omega_0' = \frac{1}{\sqrt{L'C}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{L''C''}} \rightarrow \text{ปรับ } L \text{ หรือ } C$$

① เมื่อ $L \rightarrow L' = \frac{L}{2}$


$$\omega_0' = \frac{1}{\sqrt{(0.1)(0.001)}} = 100 \text{ [rad/s]}$$

② เมื่อ $C \rightarrow C' = \frac{C}{2}$

$$\omega_0' = \frac{1}{\sqrt{(0.2)(0.0005)}} = 100 \text{ [rad/s]}$$

③ $L \rightarrow L'' = \frac{L}{\sqrt{2}} \quad C \rightarrow C'' = \frac{C}{\sqrt{2}}$

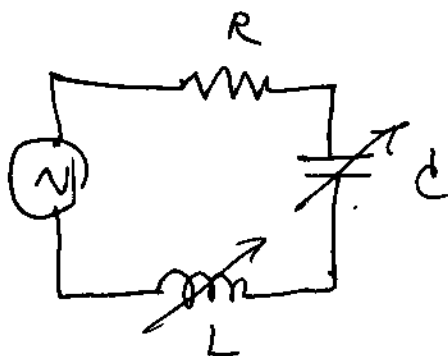
$$\omega_0' = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{0.2}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{0.001}{\sqrt{2}}\right)}} = 100 \text{ [rad/s]}$$



← capacitor bank
 ปรับปรับ ϕ

$\phi = 0$
 ให้พหุนามของ \cos เป็น 0 หรือ \sin เป็น 0

Ex

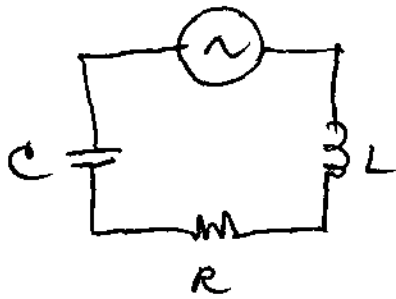

$$V_{rms} = 220 \text{ [V]}$$

$$\omega = 400 \text{ [rad/s]}$$

$$C = 2.5 \text{ } \mu\text{F}$$

$$L = 500 \text{ [mH]}$$

$$R = 800 \text{ } \Omega$$

$$V_0 = \sqrt{2} V_{rms} = (\sqrt{2})(220) = \boxed{311 \text{ [V]}}$$

$$X_L = \omega L = (400)(500 \times 10^{-3}) = \boxed{200 \text{ } \Omega}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{(400)(2.5 \times 10^{-6})} = \frac{1}{(1 \times 10^{-3})(10^{-6})} = \boxed{1000 \text{ } \Omega}$$

$$X_L - X_C = 200 - 1000 = \boxed{-800 \text{ } \Omega}$$

$$R = \boxed{800 \text{ } \Omega}$$

$$\sin \phi = \frac{-800 (X_L - X_C)}{Z} = \frac{-800}{800\sqrt{2}} = \boxed{-\frac{1}{\sqrt{2}}}$$

$$\cos \phi = \frac{R}{Z} = \frac{800}{800\sqrt{2}} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{2}}}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$


$$= \sqrt{800^2 + 800^2} = 800\sqrt{2} = \boxed{1131 \text{ } \Omega}$$

$$\phi = -45^\circ = \boxed{-\frac{\pi}{4}}$$

$$I_0 = \frac{V_0}{Z} = \frac{(\sqrt{2})(220)}{(800)\sqrt{2}} = \boxed{0.275 \text{ [A]}}$$

$$V = V_0 \sin \omega t = (311) \sin(400t) \text{ [V]}$$
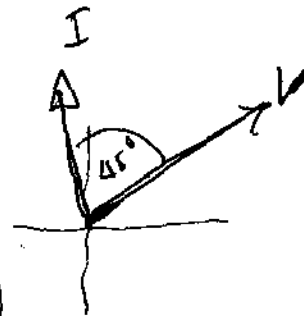
$$I = I_0 \sin(\omega t - \phi) = (0.275) \sin(400t + \frac{\pi}{4}) \text{ [A]}$$




$$P_{ave} = \frac{I_0 V_0}{Z} \cos \phi = \frac{(0.275)(311)}{Z} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{(0.275)(220)}{Z}$$

$$= \boxed{30.25 \text{ [W]}}$$

Ex $C = 10 \text{ [nF]}$ $f = 5 \text{ [MHz]}$ $X_C = ?$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{(2\pi \times 5 \times 10^6)(10 \times 10^{-9})} = \frac{1}{\pi \times 10^2 \times 10^6 \times 10^{-9}}$$
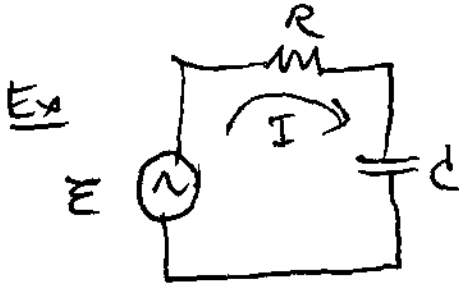
$$= \frac{10^2}{\pi} = 0.318 \times 10^2 \approx \boxed{31.8 \text{ } [\Omega]}$$



$V_0 = 10 \text{ [V]}$
 $\omega = 120\pi \text{ [rad/s]}$
 $R = 5 \text{ } [\Omega]$
 $C = 100 \text{ } [\mu\text{F}]$
 $L = 0 \text{ [H]}$


$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$R^2 = 25 \text{ } [\Omega^2]$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{(120\pi)(100 \times 10^{-6})} = \frac{1}{12\pi} \times 10^3 = 26.5 \text{ } [\Omega]$$

$$X_C^2 = \frac{1}{(12\pi)^2} \times 10^6 \approx 704 \text{ } [\Omega^2]$$
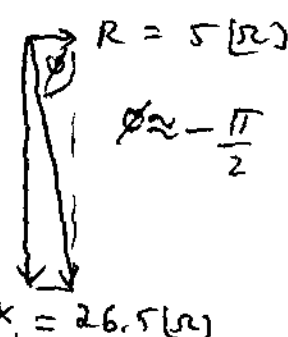
$$Z = \sqrt{25 + 704} \approx \boxed{27 \text{ } [\Omega]}$$



$$I_0 = I_R = \frac{V_0}{Z}$$

$$I = I_0 \sin(\omega t - \phi)$$

$$I_0 = \frac{V_0}{Z} = \frac{10}{27}$$

$$I = \boxed{\frac{10}{27} \sin(120\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ [A]}}$$

$$E = V_0 \sin(\omega t)$$

$$= \boxed{10 \sin(120\pi t) \text{ [V]}}$$


$$V_R = I_R R$$

$$= I_0 R \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) = \left(\frac{10}{27}\right) (5) \sin(120\pi t + \frac{\pi}{2})$$

$$V_R = \boxed{\frac{50}{27} \sin(120\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ [V]}}$$

E and V_R are in phase

Ex

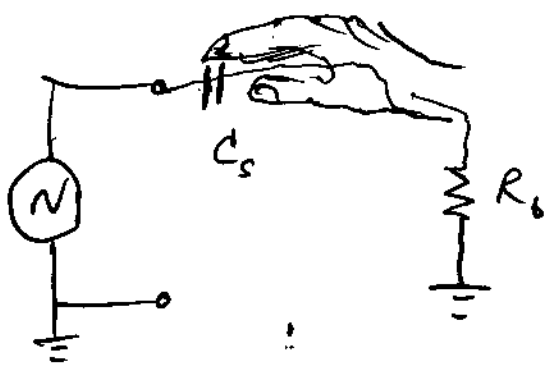

Υωηδανόδα

$$V_0 = 5 \times 10^3 \text{ [V]}$$

$$C_s = 10 \text{ [pF]}$$

$$R_0 = 20 \text{ [k}\Omega\text{]}$$

$$f = 50 \text{ [kHz]}$$

$$Z = ? \quad I_0 = ?$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$X_L = 0 \quad ; \quad \omega = 2\pi f$$

$$= 100\pi \text{ [rad/s]}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{(100\pi)(10 \times 10^{-12})}$$

$$R^2 = (20 \times 10^3)^2 \text{ [}\Omega^2\text{]}$$

$$= 4 \times 10^8 \text{ [}\Omega^2\text{]}$$

$$= \frac{1}{\pi} \times 10^9 \text{ [}\Omega\text{]}$$

$$X_C^2 = \left(\frac{1}{\pi}\right)^2 \times (10^9)^2 \approx 10^{17} \text{ [}\Omega^2\text{]}$$

$$(X_L - X_C)^2 \gg R^2$$

$$Z \approx \sqrt{(X_L - X_C)^2} \approx \boxed{\frac{1}{\pi} \times 10^9 \text{ [}\Omega\text{]}}$$



$$\phi \approx -\frac{\pi}{2}$$

$$Z = 0.318 \times 10^9 \text{ [}\Omega\text{]}$$

$$= 318 \times 10^6 \text{ [}\Omega\text{]} = \boxed{318 \text{ [M}\Omega\text{]}}$$

$$E = V_0 \sin \omega t = \boxed{(5 \times 10^3) \sin(100\pi t) \text{ [V]}}$$

$$I = I_0 \sin(\omega t - \phi)$$

$$\approx (16 \times 10^{-6}) \sin(100\pi t + \frac{\pi}{2})$$

$$= \boxed{(16 \times 10^{-6}) \cos(100\pi t) \text{ [A]}}$$


$$I_0 = \frac{V_0}{Z}$$

$$= \frac{5 \times 10^3}{318 \times 10^6}$$


$$= 0.016 \times 10^{-3}$$

$$= 16 \times 10^{-6} \text{ [A]}$$

$$= \boxed{16 \text{ [}\mu\text{A]}}$$

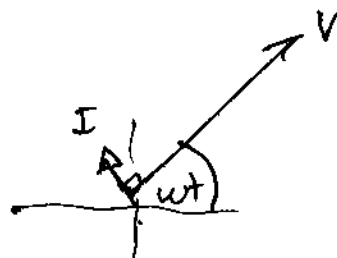

Ex

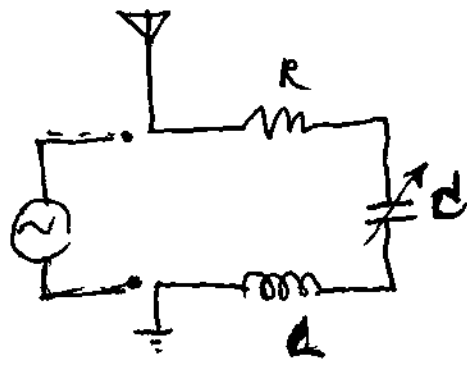

FM - Receiver

$R = 50 \text{ } [\Omega]$

$L = 5 \text{ } [\mu\text{H}]$

$f = 100 \text{ } [\text{MHz}]$

$C = ?$

$f = 100 \text{ } [\text{MHz}]$

$\omega = 200\pi \text{ } [\text{Mrad/s}] = 2\pi \times 10^8 \text{ } [\text{rad/s}]$

Resonance

$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{LC}$


$C = \frac{1}{L\omega^2}$

$C = \frac{1}{(5 \times 10^{-6})(2\pi \times 10^8)^2} = \frac{1}{5 \times 4 \times \pi^2 \times 10^{-6} \times 10^{16}}$

$= \frac{10^{-10}}{20 \times \pi^2} \approx 10 \approx \frac{1}{2} \times 10^{-10} = 0.5 \times 10^{-10}$

$\approx 0.5 \text{ } [\text{pF}]$

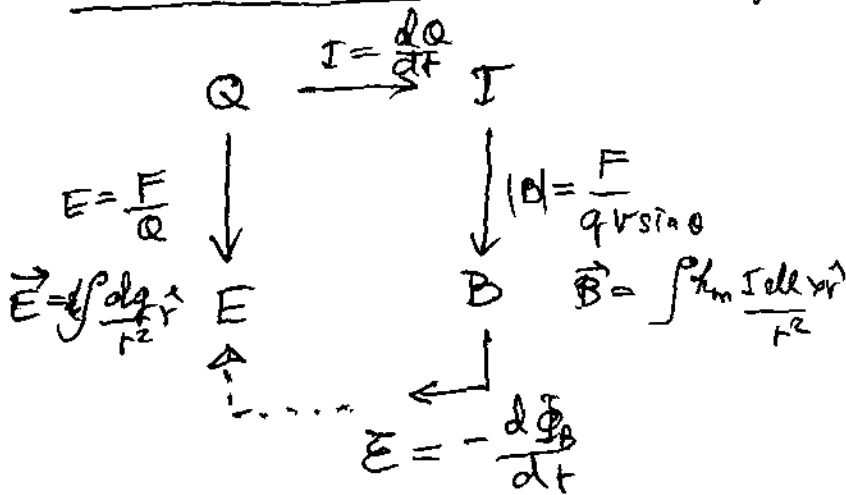คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic wave)



สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก

↓
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า